

Lab 5 Report

Advanced 1 :

Dec1 偵測到 101 且前面沒有 1111 的時候就輸出 1

Dec2 偵測到 1101 就輸出 1

d1_state, d2_state 是 dec1,dec2 當前的 state

d1_nstate, d2_nstate 是 dec1,dec2 下一個 state

```


21 always @ (posedge clk)begin
22     if(!rst_n)begin
23         d1_state <= IDLE;
24         d1_state <= IDLE;
25     end
26     else begin
27         d1_state <= d1_nstate;
28         d2_state <= d2_nstate;
29     end
30 end

32 always @ (*)begin
33     case(d1_state)
34     S0:begin
35         dec1 = 0;
36         if(in)
37             d1_nstate = S1;
38         else
39             d1_nstate = S0;
40     end
41     S1:begin
42         dec1 = 0;
43         if(in)
44             d1_nstate = S3;
45         else
46             d1_nstate = S2;
47     end
48     S2:begin
49         if(in)begin
50             d1_nstate = S1;
51             dec1 = 1;
52         end
53         else begin
54             d1_nstate = S0;
55             dec1 = 0;
56         end
57     end
58
59     S3:begin
60         dec1 = 0;
61         if(in)
62             d1_nstate = S4;
63         else
64             d1_nstate = S2;
65     end
66     S4:begin
67         dec1 = 0;
68         if(in)
69             d1_nstate = S5;
70         else
71             d1_nstate = S2;
72     end
73     S5:begin
74         dec1 = 0;
75         d1_nstate = S5;
76     end
77     default:begin
78         dec1 = 0;
79         if(in)
80             d1_nstate = S1;
81         else
82             d1_nstate = S0;
83     end
84 endcase

```

左圖為 sequential 的部分，d1 跟 d2 的 state 會在這裡做改變。

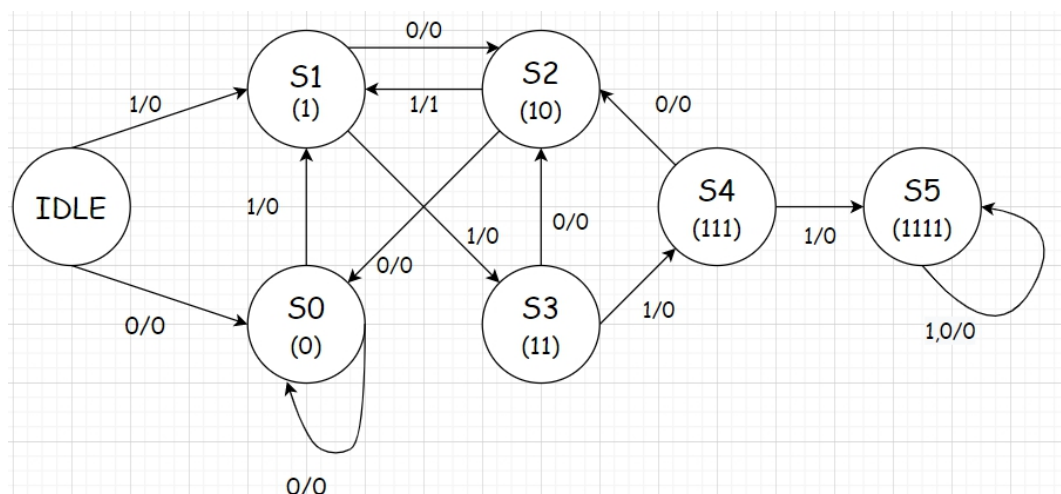中間、右圖是 dec1 的 Mealy machine，按照下圖 dec1 的 state transition diagram 來編寫。




```

85 case(d2_state)
86   S0:begin
87     dec2 = 0;
88     if(in)
89       d2_nstate = S1;
90     else
91       d2_nstate = S0;
92   end
93   S1:begin
94     dec2 = 0;
95     if(in)
96       d2_nstate = S2;
97     else
98       d2_nstate = S0;
99   end
100   S2:begin
101     dec2 = 0;
102     if(in)
103       d2_nstate = S2;
104     else
105       d2_nstate = S3;
106   end
107   S3:begin
108     if(in)begin
109       d2_nstate = S1;
110       dec2 = 1;
111     end
112     else begin
113       d2_nstate = S0;
114       dec2 = 0;
115     end
116   end
117   default:begin
118     dec2 = 0;
119     if(in)
120       d2_nstate = S1;
121     else
122       d2_nstate = S0;
123   end
124 endcase

```

 上圖是 dec2 的 Mealy machine. 下圖是 dec2 的 state transition diagram.



Testbench :

輸入一串 in 來觀察 dec1、dec2 結果是否正確

Out[1]是 dec1 的結果


Out[2]是 dec2 的結果

#5

```
@(negedge clk) rst_n = 1;
```


```
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
@(negedge clk) in = 0;
@(negedge clk) in = 1;
```

Waveform:

 

Advanced 2 :

FSM :

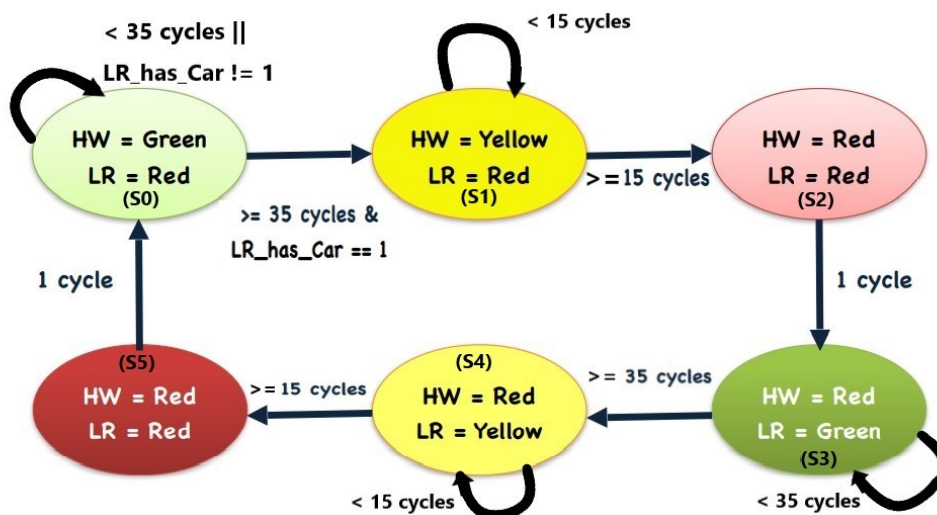

```
17 reg [2:0] state,nstate,nhw_light,nlr_light;
18 reg [5:0] g_count;
19 reg [5:0] ng_count;
20 reg [3:0] y_count;
21 reg [3:0] ny_count;
```

State 是 HW 和 LR 的當前狀態 nstate 是 HW 和 LR 的下個狀態
g_count(綠燈)、y_count(黃燈)是用來記錄是否達到所需的 cycles
ng_count、ny_count 是下一個 cycles 數

```

23 always @(posedge clk)begin
24     if(!rst_n)begin
25         g_count <= 0;
26         y_count <= 0;
27         ng_count <= 0;
28         ny_count <= 0;
29         nstate <= S0;
30     end
31     else begin
32         hw_light <= nhw_light;
33         lr_light <= nlr_light;
34         g_count <= ng_count;
35         y_count <= ny_count;
36         state <= nstate;
37     end
38 end

```

sequential 的部分

rst_n 為 0 的時候初始化

rst_n 為 1 的時候就會變成 state 改變狀態

g_count、y_count 也會改變 cycles 數量

下面是 state transition 的部分

```

40 always @(*)begin
41     case(state)
42         S0:begin
43             if(g_count >= 34 && lr_has_car)begin
44                 nstate = S1;
45                 ng_count = 0;
46                 nhw_light = 3'b010;
47                 nlr_light = 3'b001;
48             end
49             else begin
50                 nstate = S0;
51                 ng_count = g_count + 1;
52                 nhw_light = 3'b100;
53                 nlr_light = 3'b001;
54             end
55         end
56         S1:begin
57             if(y_count >= 14)begin
58                 nstate = S2;
59                 ny_count = 0;
60                 nhw_light = 3'b001;
61                 nlr_light = 3'b001;
62             end
63         end
64         else begin
65             nstate = S1;
66             ny_count = y_count + 1;
67             nhw_light = 3'b010;
68             nlr_light = 3'b001;
69         end
70         S2:begin
71             nstate = S3;
72             nhw_light = 3'b001;
73             nlr_light = 3'b100;
74         end
75         S3:begin
76             if(g_count >= 34)begin
77                 nstate = S4;
78                 ng_count = 0;
79                 nhw_light = 3'b001;
80                 nlr_light = 3'b010;
81             end
82             else begin
83                 nstate = S3;
84                 ng_count = g_count + 1;
85                 nhw_light = 3'b001;
86                 nlr_light = 3'b100;
87             end
88         end

```

如果是 HW 或 LR 是綠燈的部分(S0,S3)，每次 g_count 就會加 1，直到 35 次，但是 HW 要變成下一個 state 的話，LR_has_Car 要等於 1。


如果是 HW 或 LR 是黃燈的部分(S1,S4)，每次 g_count 就會加 1，直到 15 次，接著經過 sequential 變成下個 state。

```


89         S4:begin
90             if(y_count >= 14)begin
91                 nstate = S5;
92                 ny_count = 0;
93                 nhw_light = 3'b001;
94                 nlr_light = 3'b001;
95             end
96         else begin
97             nstate = S4;
98             ny_count = y_count + 1;
99             nhw_light = 3'b001;
100            nlr_light = 3'b010;
101        end
102    end
103    S5:begin
104        nstate = S0;
105        nhw_light = 3'b100;
106        nlr_light = 3'b001;
107    end
108 endcase

```

Testbench :

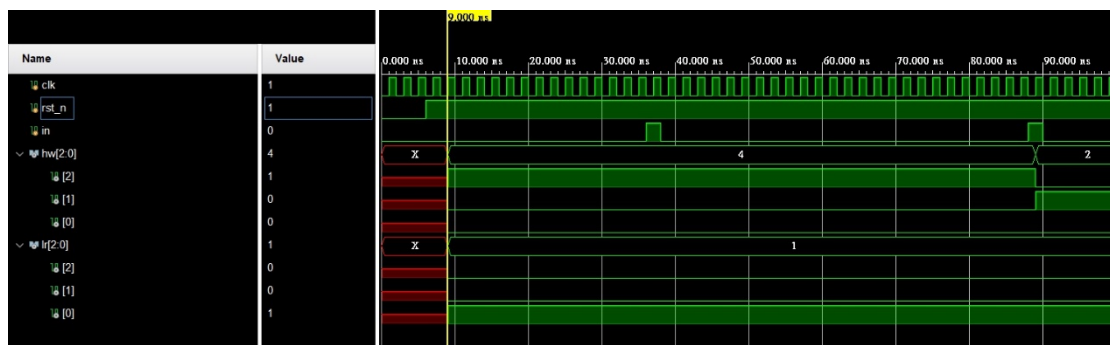


在 9.000ns 的時候 HW 為綠燈，LR 為紅燈

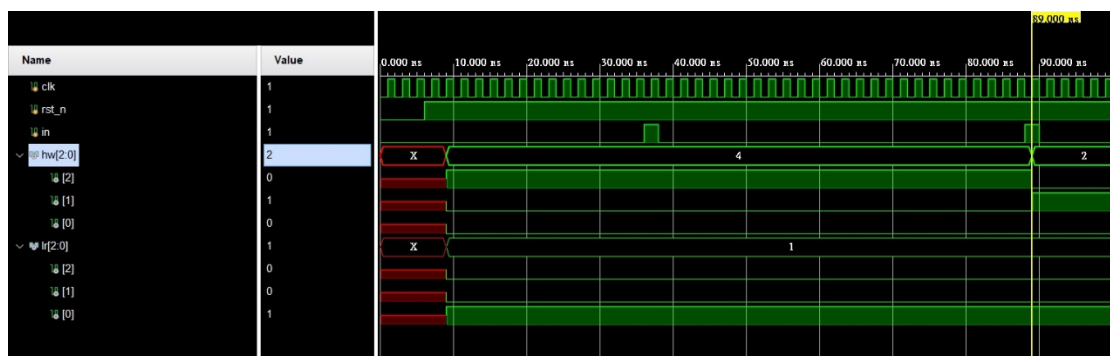

可以看到在 36.000ns 的時候 LR_has_Car = 1，但是因為 HW 還沒等到 35 cycles, 所以燈號沒改變，直到 89.000ns 的時候，此時 HW_light 已經經過了 40 個 cycles $((89 - 9)/2) \geq 35$ ，所以會開始改變燈號，HW 進入黃燈的狀態。



到了 119.000ns 的時候 HW 黃燈的狀態結束了，進入紅燈的狀態

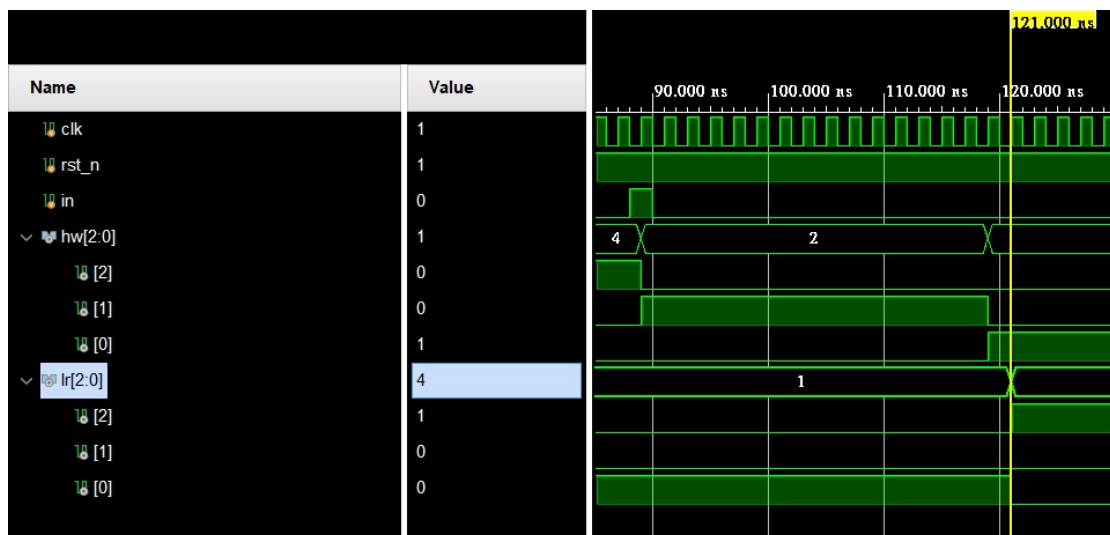

當 HW 變成了紅燈時，LR 會再等一個 clk 才轉為綠燈狀態 $((121-119)/2) = 1$ cycle



後面的狀態就跟 state diagram 一樣進行變化。



Lab 5 Report


☰ Course	Logic Design Lab
☑ Done	☑
🕒 Last edited time	@Nov 26, 2020 11:35 PM
🔗 URL	
📎 file	

FPGA 1

藉由鍵盤控制目前發出聲音的上階、下階、速度。

Circuit

為了方便辨識，wire的名稱全部用橘框框起。

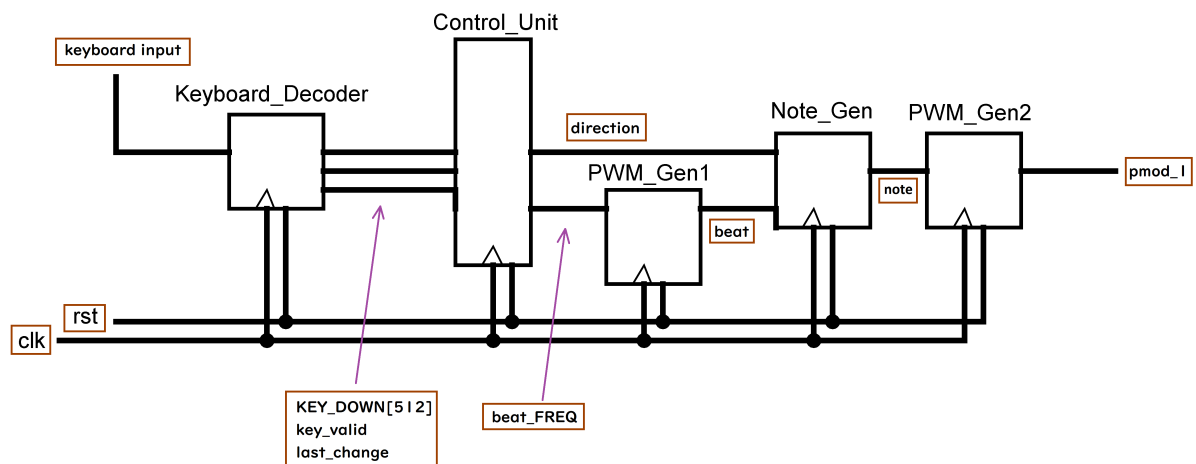

Description

- `Keyboard_Decoder`: 對鍵盤輸入進行解碼，轉換成 `KEY_DOWN[512]` , `key_valid` , `last_change` 轉發給 `Control_Unit`
- `Control_Unit`: 讀取當前的 `last_change` , 視情況轉換內建的 `reg direction` (數字 0與1) 或改變內建的 `reg beat_FREQ` (數字2)

- `direction`：決定下一個note是向上還是向下。
- `beat_FREQ`：內容為 `32'd1` 或 `32'd2`，可以改變PWM_Gen1輸出 `beat` 的頻率。
- `rst`：將 `direction` reset成 `1'b1`，`beat_FREQ` reset成 `32'd2`。
- PWM_GEN1：依據 `beat_FREQ` 給定的值，來決定除頻的速度（1Hz or 2Hz），輸出給 `beat`。
- Note_Gen：內建 `reg cur_note`，紀錄上一個輸出的 `note`，配上 `direction` 後可以輸出下一個 `note` 的頻率。
 - `trigger` and `prev`：這裡對 `trigger`（即為 `beat`）作處理，利用 `prev` 來判斷是否當前是 `trigger` 的正緣，可以做出等同於 `always @(posedge trigger)` 的效果。



這裡不直接使用 `trigger` 的原因是可能會造成delay（嗎？我記得上課有說到盡量只寫 `clk` 的DFF就好，而實際上我寫 `trigger` 的DFF還真的會出問題）。

```
reg prev;
reg [4:0] note, n_note;

always @(posedge clk, posedge reset) begin
    prev <= trigger;


    if (reset) begin
        note <= 5'd0;
    end
    else begin
        if (trigger && !prev) begin
            note <= n_note;
        end
        else begin
            note <= note;
        end
    end
end
end
```

- PWM_GEN2：依照Note_Gen給定的頻率進行除頻，將正確頻率輸出到 `pmod_1`，即可發出聲音。

FPGA 2

實作販賣機

Circuit

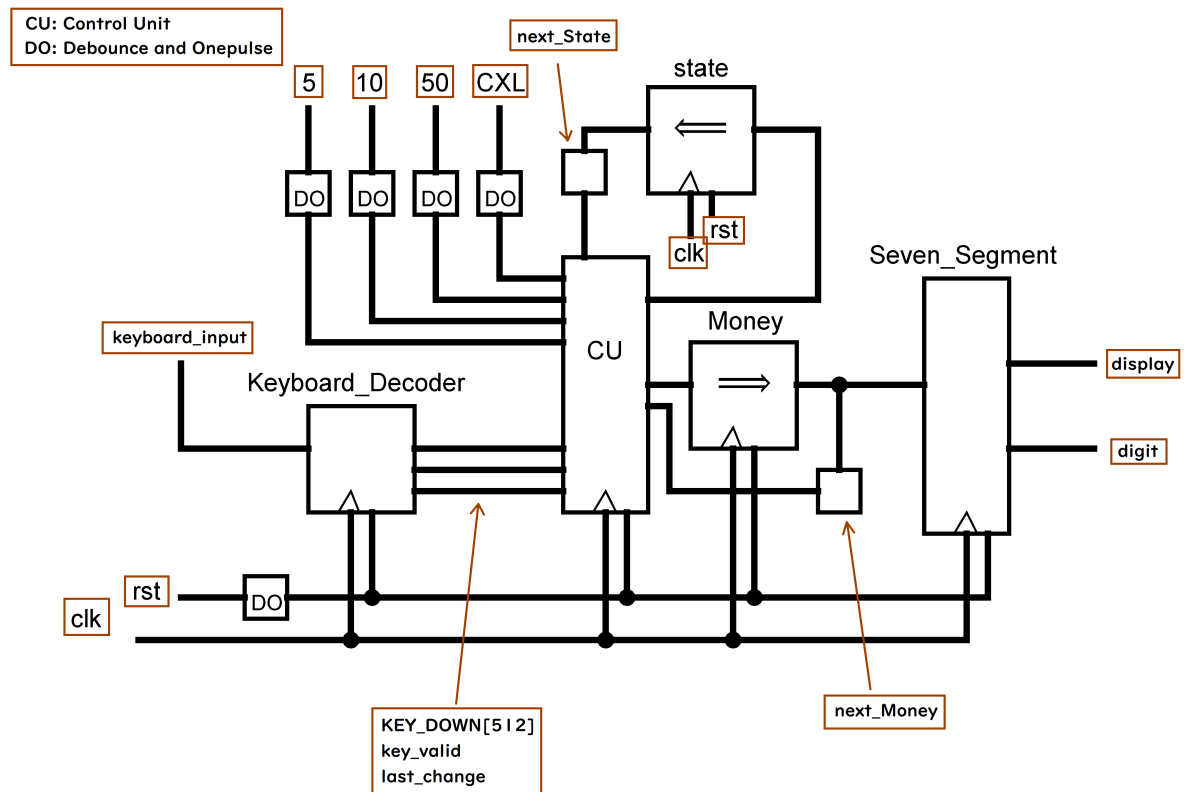


Description

- *Keyboard_Decoder*: 同**FPGA1**。
- *Control_Unit*: 根據目前的State做出相對應的動作。
 - **IDLE**: 投錢階段，是否投入錢幣。
 - 5、10、50: Money增加 (上限99)
 - Keyboard a s d f: 判斷Money足不足夠，如果可以的話，進入各自的飲料state，否則留在**IDLE**。
 - CXL: 進入**RETURN** state。
 - **coffee, coke, oolong, water**: 扣除飲料需要的錢，進入**RETURN** state。
 - **RETURN**: 利用 *count* 計算1秒，每過1秒扣除5塊錢，直到歸零並進入**IDLE** state。

- *Seven_Segment*: 提供的Sample, 將輸入的數字轉換為BCD number (*display*), 並不斷切換顯示的數字 (*digit*) 。

State Diagram

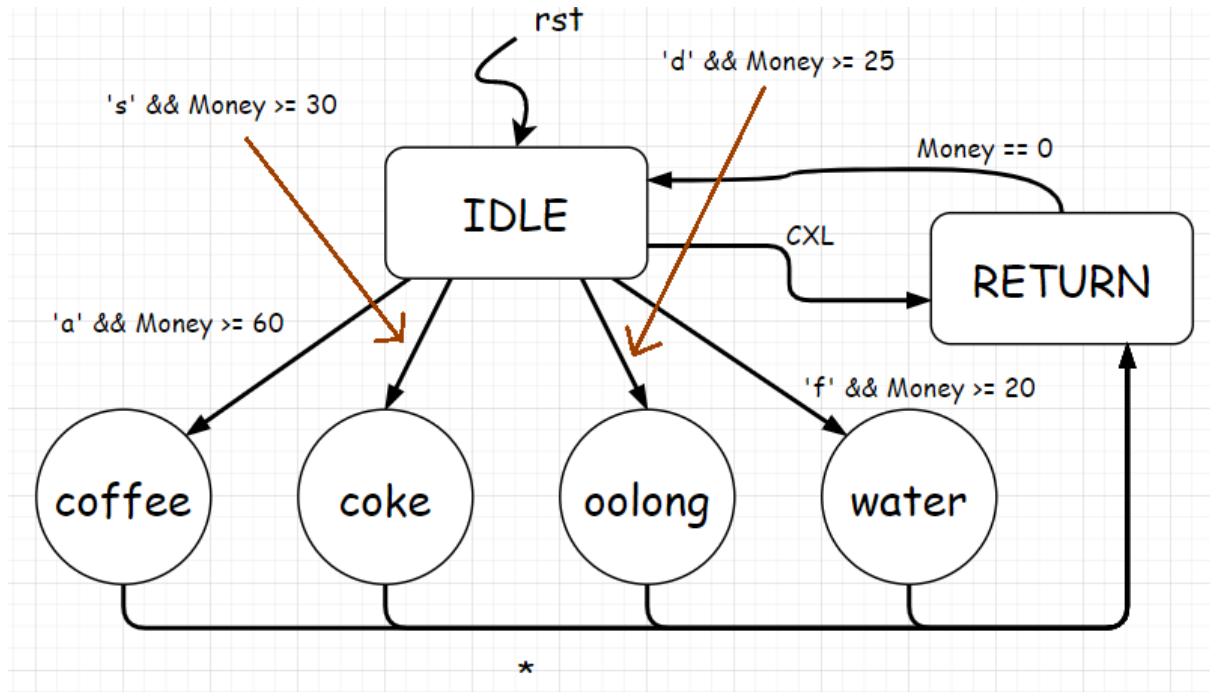

分工：

Advanced 1：林諭震

Advanced 2：林諭震

FPGA 1：莊景堯

FPGA 2：莊景堯

Report：林諭震、莊景堯

心得：

經過前面幾次 state 的題目練習過後，這一次的 advanced1、2 題寫得比較上手，這次一次 FPGA 變成了兩題而且還加入 Keyboard 和 Audio，在寫得時候花了比較多得時間，尤其在 debug 的時候沒辦法 simulation 因為有 inout 的變數類型，所以很難找到哪邊錯誤。