
 


 


Advanced Question 1

為了做出DFF，我們要先刻出D-Latch





Q1 circuit.

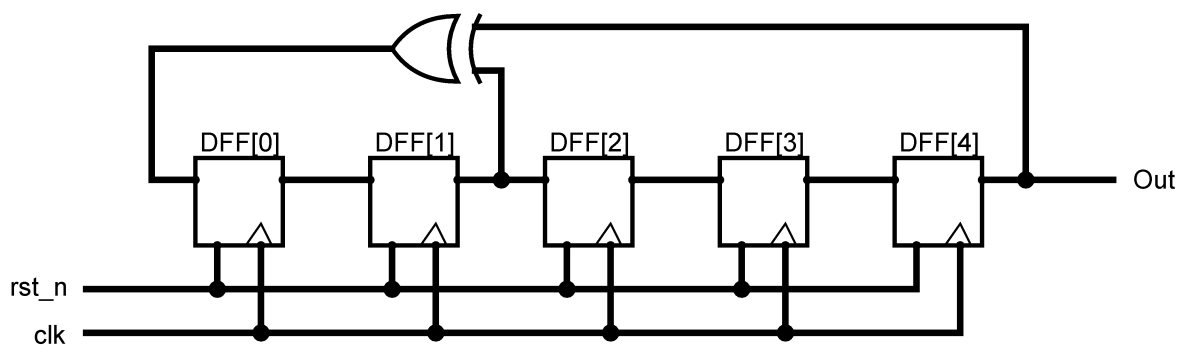

Testbench

這次的testbench沒有什麼重點，製造出一個 `clk`，然後確定開始前有先reset一次就可以了。剩下可以藉由觀察 waveform 來確定結果正確。

（由於輸出只有 `DFF[4]`，因此觀察 waveform 是比較快的方法。）

```
always #5 clk = ~clk;

initial begin
    rst_n = 0;
    #10
    rst_n = 1;

    repeat (2 ** 5) begin
        #5
        ;
    end
end
```

State Transition

他太長了.....所以我直接打了份code輸出state transition，因為從頭到尾的state diagram就是一個環狀圖，結果如下：

當 `rst_n == 0` 時, `DFF[4:0] == 5'b11111`。


Waveform



Advanced Question 2

Register


3

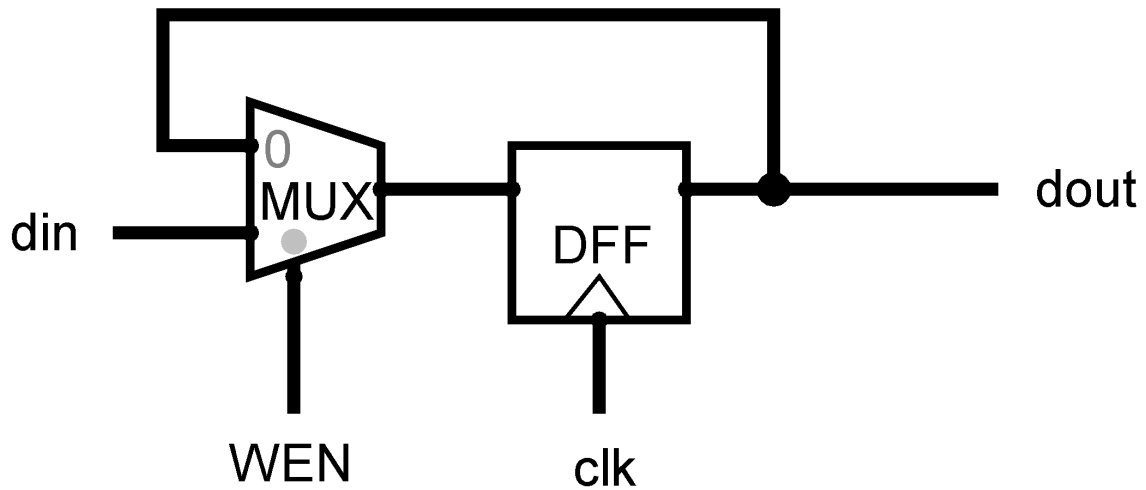

DFF與MUX的部份在Q1與前幾次的Lab都實作過，因此不再重複一遍。做好register後，我們需要將他複製很多~~~份，構造一個 `[7:0] memory [127:0]` 的register陣列。


Decoder

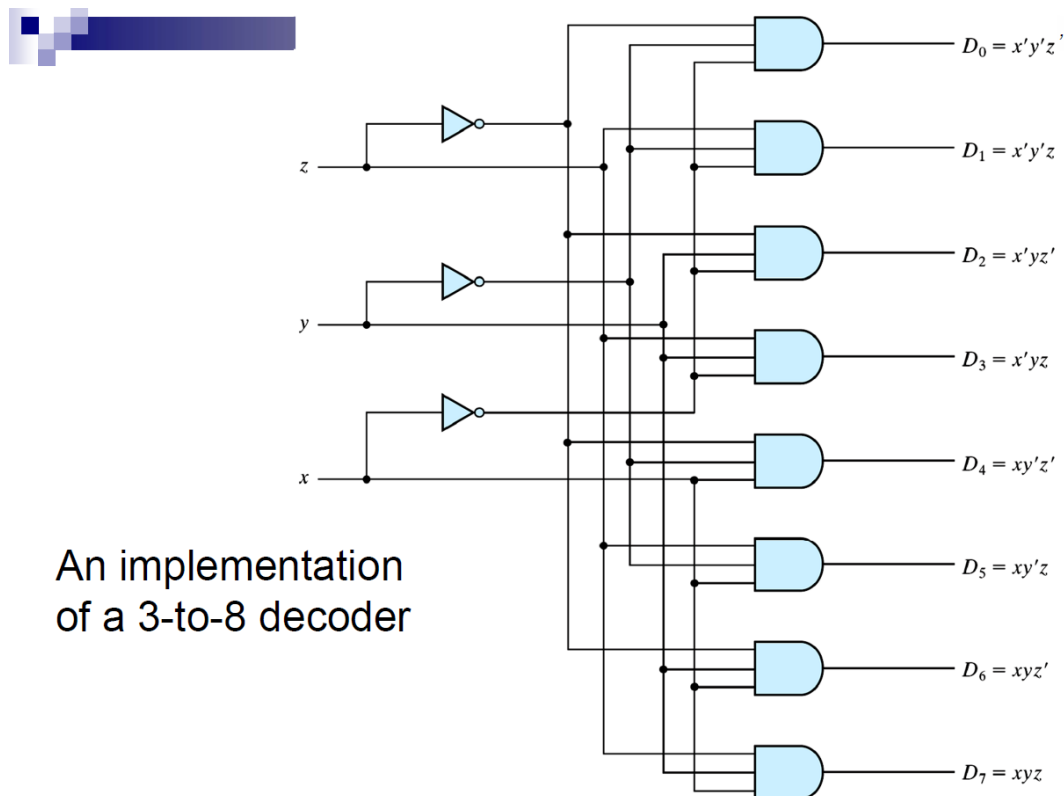接著實作一個Decoder，等等會使用到（這邊直接擷取上學期Decoder的範例，上圖是列舉所有可能性，下圖則是使用Decoder Tree的方法）




Decoder Tree

- A 4-to-16 decoder with enable

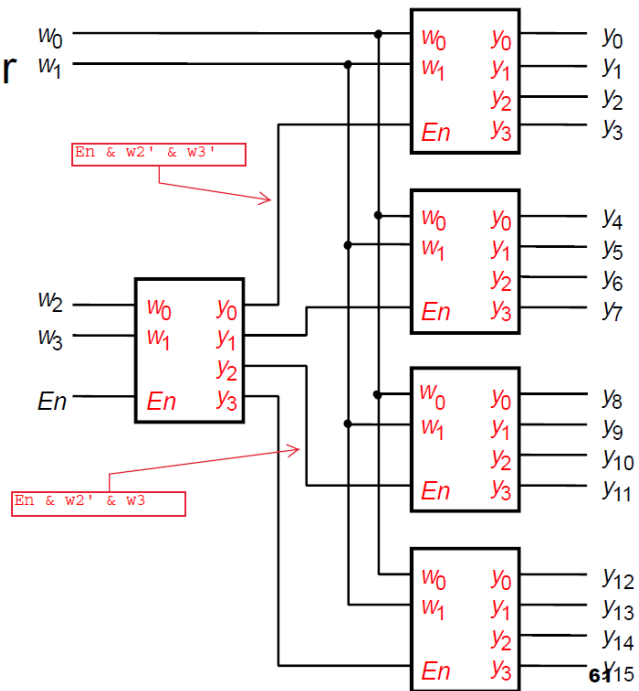

 Q2 circuit

接著，使用Decoder與MUX，可以構造出一個可以讀寫至不同位址的memory。



- **din** : 資料輸入 (1bit)
- **dout** : 資料輸出 (1bit)
- **addr** : memory位址 (2bits)
- **WEN** : 寫入
- **REN** : 讀取

運作方法如下，當 **WEN** 是1時，會根據 **addr** 提供的位址，轉換成Decoder輸出的訊號，經過AND gate之後，active相對應位置的register。

output則是使用MUX，抓取相對應位置的data，當 **REN** 是1時，藉由dout輸出，否則輸出 **1'b0**。

圖例是一個 **memory [3:0]** 的memory，如果要實作出 **[7:0] memory [127:0]** 的memory的話，就多做幾個.....（**[7:0]** 的部份就多copy幾份，讓每個module處理各自的bit；**[127:0]** 的部份，就在每個module內接到128個register就可以了）

Testbench

這份testbench內，我定義了一個

前面隨機給值測試，最後一次觀察 memory 中儲存的值是否正確。


Waveform

Name	Value
clk	0
ren	1
wen	0
> add[6:0]	6
> din[7:0]	174
> dout[7:0]	0


Advanced Question 3

Comparator

 我們使用了Lab 1的Comparator，等等可以用來比較 `min`，`max` 與 `count` 的值。




Adder

 

就用Adder做出+1或-1的功能（-1就轉換2's complement再+1，利用XOR minus signal做到轉換2補數的效果，我好像把圖弄丟了QQ），等等用來當 `count` 的遞增或遞減。

Q3 Circuit

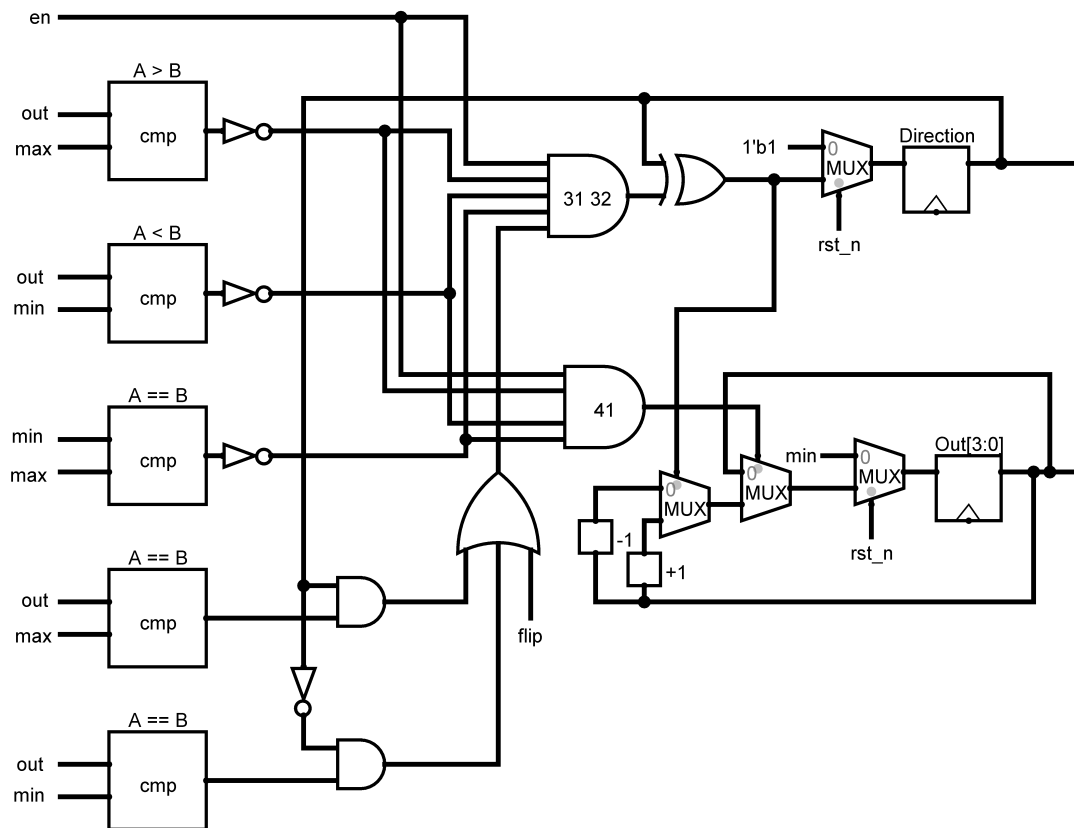

直接附上組合電路的code，這樣子看AND的線路來源會比較方便（AND上的數字代表第幾行的if）

```

29 always @(*) begin
30
31     if (enable && out >= min && out <= max && min != max) begin
32         if ((direction && (out == max)) || (!direction && (out == min)) || flip)
33             next_direction = ~direction;
34         else
35             next_direction = direction;
36     end
37     else
38         next_direction = direction;
39
40
41     if (enable && out >= min && out <= max && min != max) begin
42         next_out = (next_direction ? out + 1 : out - 1);
43     end
44     else
45         next_out = out;
46 end
47 endmodule

```

判斷方法基本上跟Basic的版本一樣，只是多了 `max` , `min` , `flip` 要判斷，畫圖好累QQQ

Testbench

送入 `reset` , `flip` , `enable` 觀察有沒有變成正確的結果。

```
initial begin
    clk = 0;
    enable = 1;
    flip = 0;
    rst_n = 0;
    max = 15;
    min = 0;

    @(negedge clk) rst_n = 0;
    @(negedge clk) rst_n = 1;


    #26
    flip = ~flip;

    #10
    flip = ~flip;
```

```
#10
@(negedge clk) rst_n = 0;
#5
@(negedge clk) rst_n = 1;

#5
enable = 0;
#10
enable = 1;
#5
$finish;
// ....
end
```

Waveform

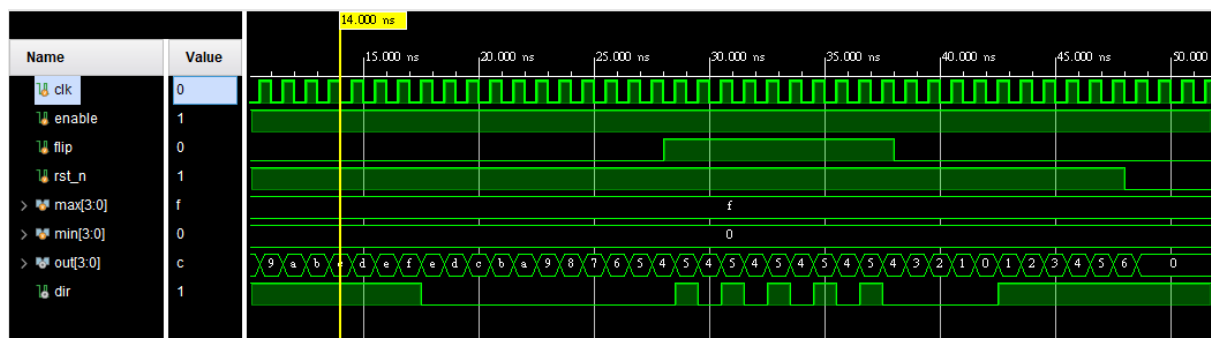

Contributions

Q1

- Module: 林諭震
- Testbench: 莊景堯

Q2

- Module: 林諭震
- Testbench: 莊景堯

Q3

- Module: 林諭震
- Testbench: 莊景堯

CAD Test

- 林諭震

FPGA

- 莊景堯

Report

- 莊景堯

Learned

1. 寫report真的好累QQ

2. FPGA

- 除頻頻率我不會抓，FPGA燒進去時有時候顯示變成每次+2（實測認為大概是跳過了1個clk，我推測可能是同時使用改變數字的clk與顯示的clk導致出現了problem之類的，不過看simulate也正常），有時候只會顯示第二個跟第四個數字，改個除頻頻率又正常，重燒一次再度爆炸，超崩潰（我覺得時間都浪費在改個除頻的數字又要重新generate一次）
 - 10/22 update: Demo一次過，但是我覺得在除頻的部份，還是要多練習QQ
- `flip` 跟 `rst_n` 直接炸開來，原本我把 `flip` 寫在組合電路判斷 `next_direction` 的值（就是Q3 Circuit圖那樣），但是燒進FPGA之後 `flip` 一點用都沒有，我也有嘗試過改成寫在DFF裡面跟 `rst_n` 一樣用判斷的，但是一樣沒反應，超奇妙，明明 `rst_n` 也是一樣的寫法，就可以正常發揮功能.....
- 同一個if只寫一個判斷的變數我沒有很get到，如果我分層寫if的話，不就會變成MUX大串燒會造成嚴重的delay嗎

- 10/22 update: 盡量讓MUX寫成2-to-1 MUX，可以在debug上會比較easy一點，也可以避免不小心寫了一個可能8-to-1 MUX，但是只接上6個input的情況
- 基於以上各種雜七雜八的問題，我覺得有一部份原因是因為還沒建立起好的coding習慣，不知道可不可以在Lab結束之後，公布一個助教們的FPGA範本，讓我們檢討哪裡可以改進嗎，謝謝QQQ